

Problema 13:

Diodos : Segundo práctico.

- Cálculo de resistencia de diodo (dE0)



$$\text{color: } R_0 \rightarrow$$

$$V_{AK\text{binal}} = 18 \text{ V}$$

$$I_{\max} R_0 \sim A$$



$$R_{d0} = \frac{V_{cc} - V_{AK}}{I} = \frac{5 - 2,9}{20 \cdot 10^{-3}} = 130 \Omega$$

$$P_{d0} = I^2 \cdot R = (20 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 130$$

Tema 4 :



$$I_C = \beta I_B$$
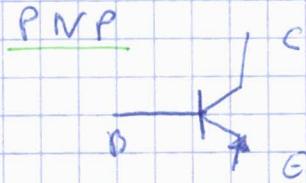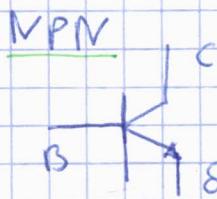
$$I_C = I_{\text{collector}} ; \quad I_B = I_{\text{base}} ; \quad \beta = 100 ;$$




$$\boxed{I_C = I_C + I_B}$$


$$\boxed{I_C = \beta I_B}$$

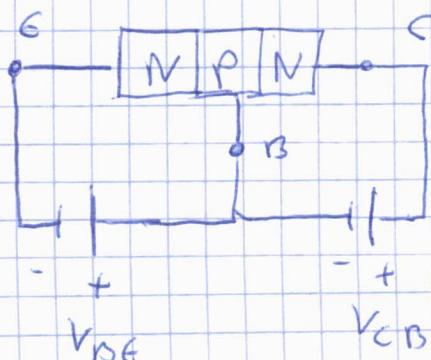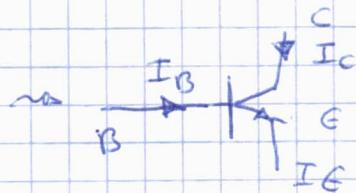


$I_{BE} \rightarrow$ Polarización directa .

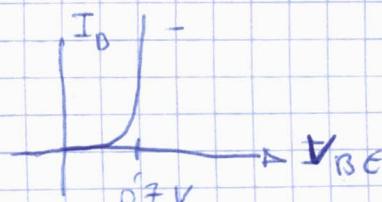$I_{BC} \rightarrow$ Polarización indirecta .



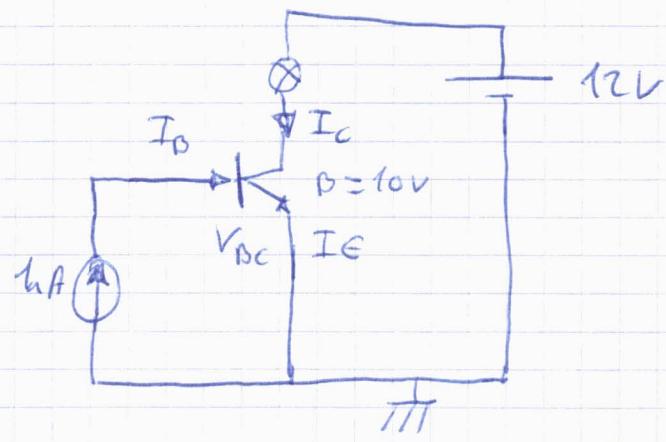

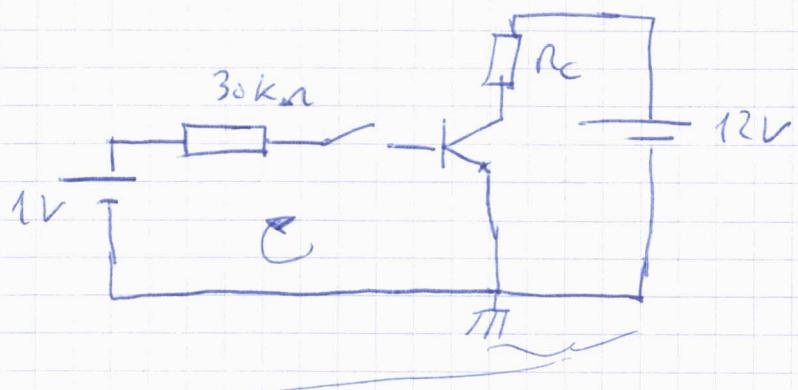
int abierto: $I_C = 6\text{mA}$
 $I_C = \beta I_B$



int ON:

$$V_{B_N} = I_B R + V_{BE}$$
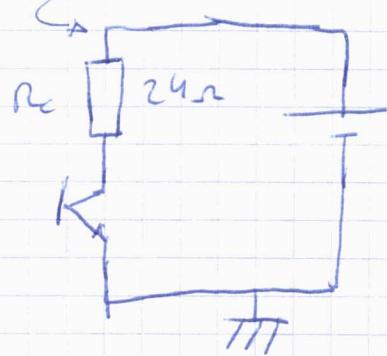
$$I_B = \frac{V_{B_N} - V_{BE}}{R_N} = \frac{1 - 0.7}{30\text{k}\Omega} = 0.1\text{mA}$$



$$V_{CC} = I_C R_C + V_{CE}$$

$$I_C = \beta I_B = 0.1 \cdot 100 = 10\text{mA}$$

$$V_{CG} = 12 - 10 \cdot 10^{-3} \cdot 24 = 11.76\text{V}$$

- Si necesitamos $+ I_C \rightarrow$ Aumentar la I_B
- necesitamos que $V_{B_N} \rightarrow$ mayor que $V_T = 0.7$
- Siempre poner: $\frac{1}{T} V_{B_N} \rightarrow \frac{1}{T} V_{CC}$

Pol. directa

Pol. indirecta

• Por el colector pasa $\pm 1\text{A}$, la máxima sería $I_C = \beta I_B$ + lineal.
 no puede

$V_{CE} < 0 \rightarrow$ saturación


$\beta_{sat} < \beta_{min}$.

Curvas BJT


- Ideal:




Círcito Base:

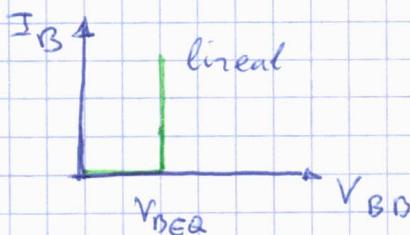


$$I_C = \beta I_B$$

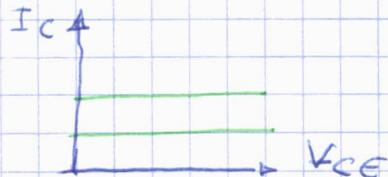


• Análisis de circuitos BJT en EC.

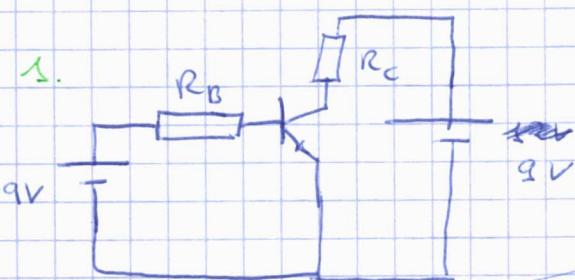

Como $V_{BE} = V_{CC}$ → Puedo unir

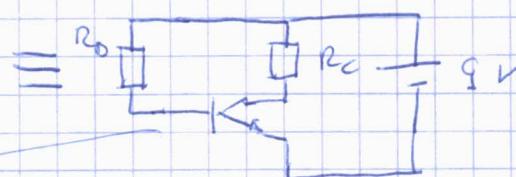

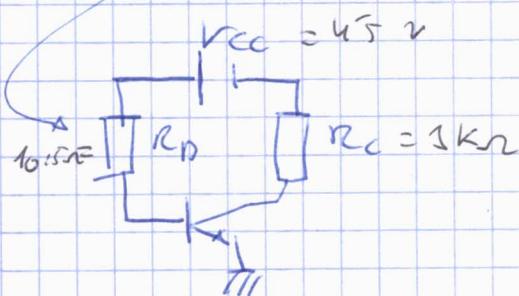R_B y R_C no están paralelo porque sus bornes no están juntos.




$$\beta = 100$$

$$V_{BEQ} = 0.6V$$

$$V_{CEsat} = 0.2V$$

Pto Q (V_{CEQ} , I_CQ , V_{BEQ} , I_BQ)

Círcito base:

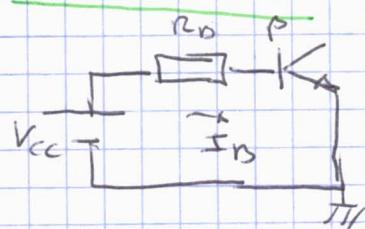


$$I_B = \frac{V_{CC} - V_R}{R_B} = \frac{9V - 0.6V}{10k\Omega} = 0.39mA$$

$$I_B = 3.9 \cdot 10^{-4} A$$

$$V_{BE} = 0.6V$$

$$I_D = 0.39mA$$

Círcuito de Salida:

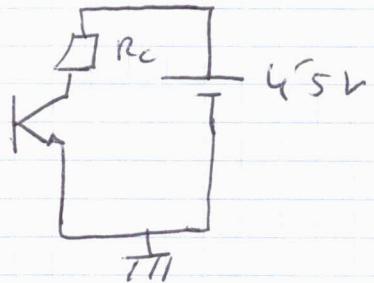

$$I_C = 100 \cdot 0.39 \text{ mA} = 39 \text{ mA}$$

$$V_{CC} = V_{RE} + V_{CE} = I_C R_C + V_{CE}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 45 - 39 \text{ mA} \cdot 1 \text{ k} \Omega = -34.5 \text{ V}$$

Como tengo $-34.5 \text{ V} \rightarrow V_{CE} < V_{CE\text{sat}}$

Al estar en saturación: $I_C \neq \beta I_B$

$$I_C \neq 39 \text{ mA}$$


$$V_{CE\text{sat}} = 0.2 \text{ V}$$

$$V_{CC} = V_{RB} + V_{CE\text{sat}} = I_{CSAT} R_C + V_{CE\text{sat}}$$

$$I_{CSAT} = \frac{V_{CC} - V_{CE\text{sat}}}{R_C} = \frac{45 - 0.2}{1 \text{ k} \Omega} = 43 \text{ mA}$$

$$I_{CSAT} = \beta_{SAT} I_B ; \beta_{SAT} = \frac{43 \text{ mA}}{0.39 \text{ mA}} = 110.2$$

- β varía con la temperatura!

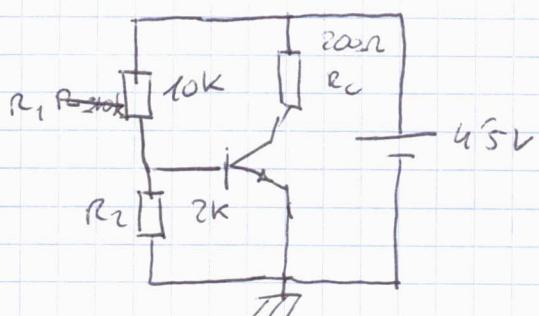


$$\beta_{lin} = 100$$


$$V_{BE\text{F}} = 0.6 \text{ V}$$

$$V_{CE\text{sat}} = 0.2 \text{ V}$$

Equivalente:

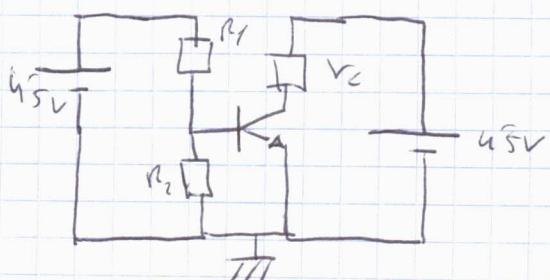

Thevenin:

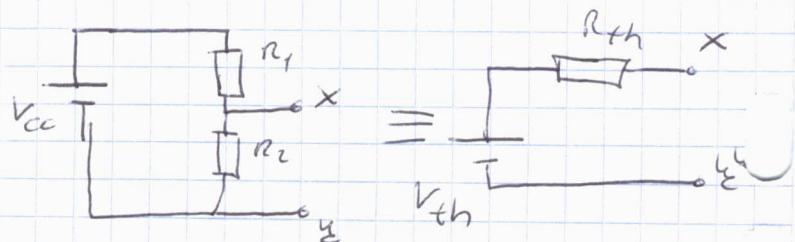


$$V_{th} = V_{R2} = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2} = 0.7V$$


R_{th} → cortocircuito las fuentes de V_B y V_{CE} , R_1 y R_2 en

paralelo: $R_{th} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 176\text{ k}\Omega$

y se me queda:

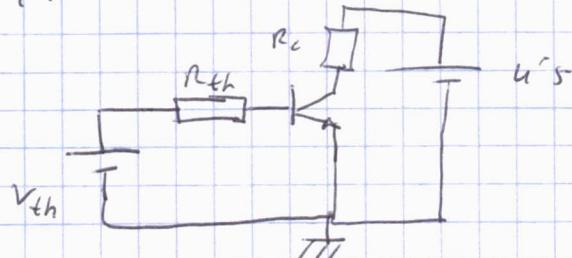


Circuito base:

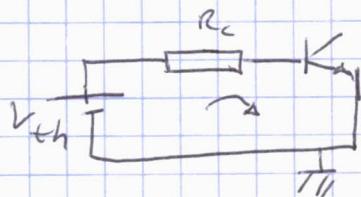

$$I_B = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_{th}} = \frac{0.7 - 0.8}{176\text{ k}\Omega} = 90\mu\text{A}$$

Circuito colector:

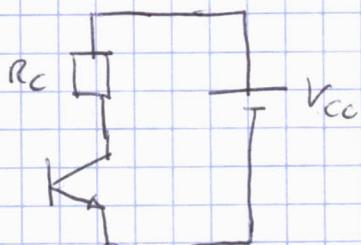

$$V_{cc} = V_{RC} + V_{CG} = I_C R_C + V_{CG}$$

$$V_{cc} - I_C R_C = V_{CG}$$

$$I_C = \beta I_B = 9\text{ mA}$$

$$4.5 - 9\text{ mA} \cdot 200 = 2.7V$$

$V_{CG} > V_{CGsat}$
funciona lineal.


Si. $V_{CG} < V_{CGsat} \rightarrow$ saturado.

Corte:

- Trabajamos con la I_B : Si $R_2 = 1\text{ k}$; $k_T = k_{n2} = 0.4\text{ V}$



$$4.5 \frac{1\text{ k}}{1\text{ k} + 10\text{ k}}$$

Entonces $0.4 < 0.6 = V_{BG}$ corte.

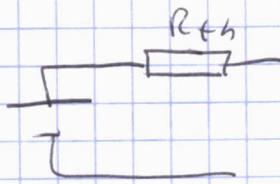

$$V_{th} = 0.4V$$

$$R_{th} = R_1 // R_2 = 909\Omega$$

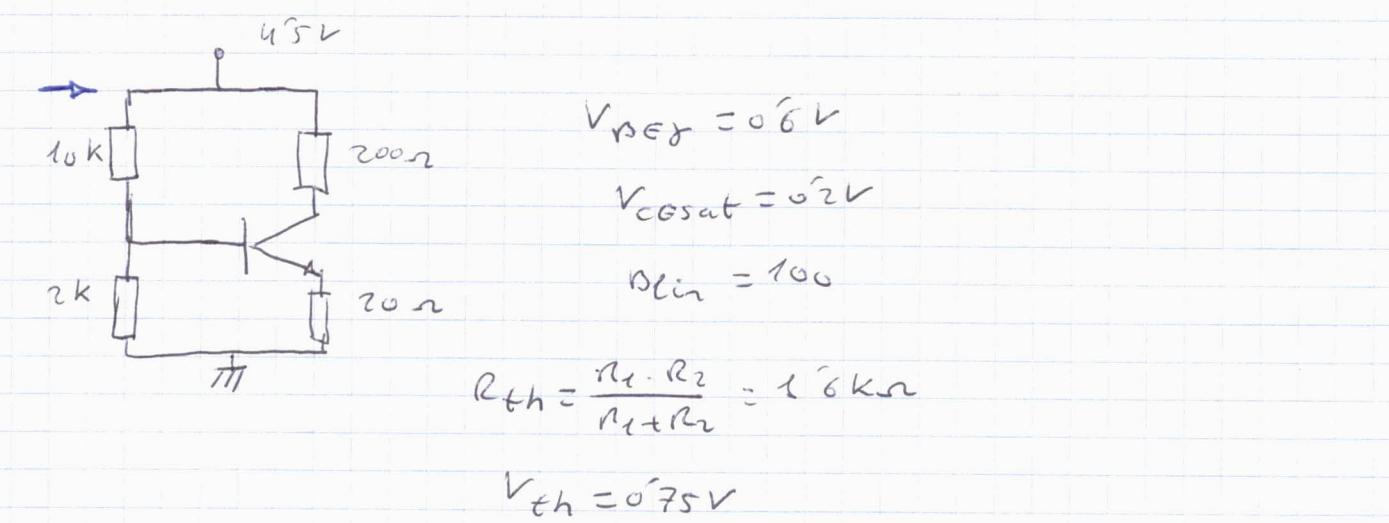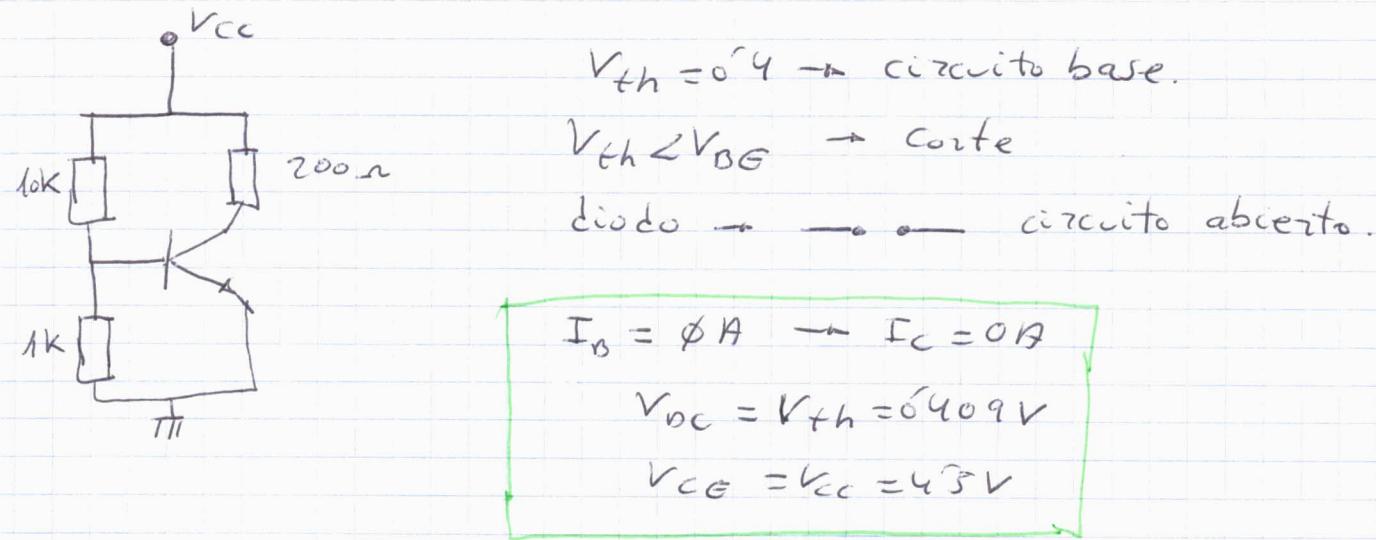

Circuito base:

$V_{th} = V_{RE} + V_{BE} + V_{CE}$
 $I_G = I_C + I_B = \beta I_B \cdot I_B$
 $V_{th} = I_B R_{th} + V_{BE} + I_B R_E + \beta I_B R_E$
 $I_B = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_{th} + R_E (\beta + 1)} = 40.69 \mu A //$


- Circuito colector:

$V_{CC} = I_C R_C + V_{CE} + I_E R_E$
 $V_{CE} = 3.6 = V_{CC} - (I_B \beta R_C + I_B R_E + \beta I_B R_E)$


PtQ :

 $I_C = \beta I_B = 4.069 mA$
 $I_E = I_C + I_B = 4.109 mA$
 $I_B = 40.69 \mu A$
 $V_{CE} = 3.6V$
 $V_{BE} = 0.6V \rightarrow$ diodo


- Transistor en corte:

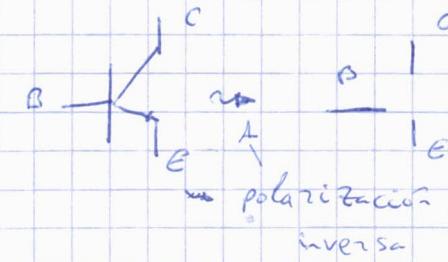



- Transistor en activación:

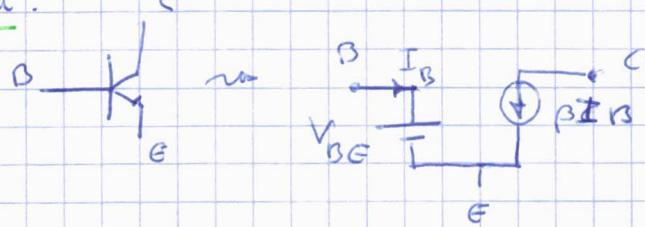


- Saturación:

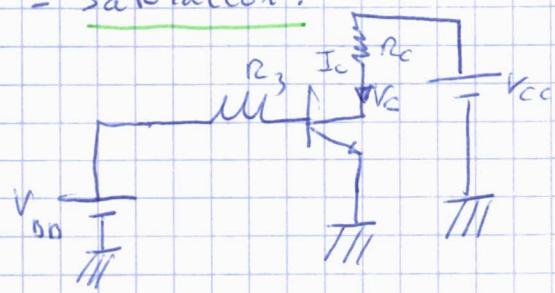


$$V_C = V_{CC} - I_C R_C$$

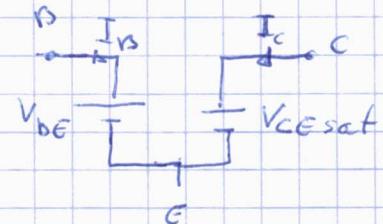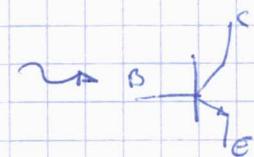



- Configuración de polarización.

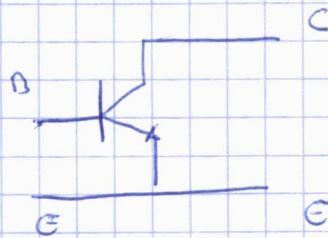



→ Emisor común

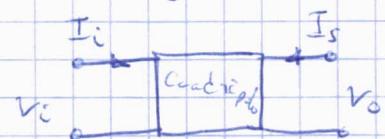

- Curvas:

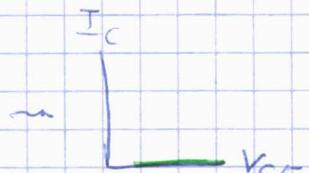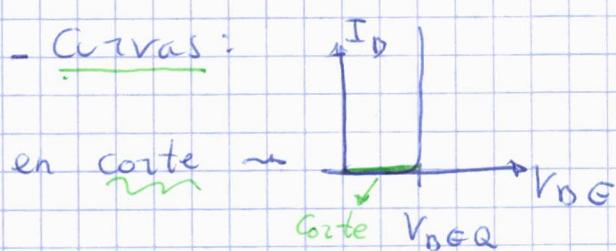


Saturación

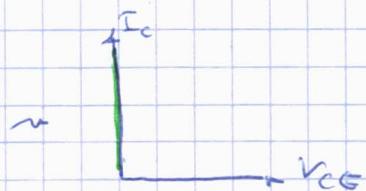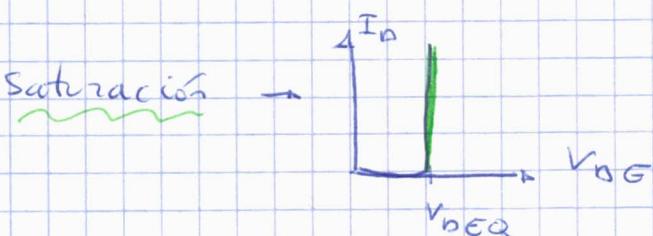

- Estabilización por realimentación en el emisor:

1.

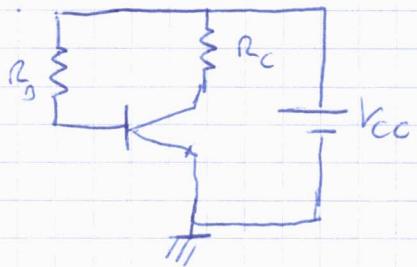


$$R_c = 1000 \Omega \quad ; \quad V_{ce} = 20V$$

$$r_e = 0.2 \quad ; \quad \beta = 100$$

$$R_B = 180 k\Omega \quad ; \quad V_{be} = 0.7V$$

$$V_{cesat} = 0.2V$$
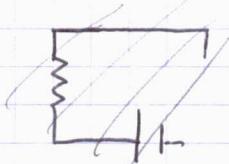
$$I_B = \frac{V_{cc} - V_{BG}}{R_B} = \frac{20 - 0.7}{180 k} = 0.107 mA$$




$$I_C = \beta I_B = 10.7 mA$$

$$V_{CG} = V_{cc} - I_C R_C = 20 - 10.7 \cdot 1000$$


- $\rho = 300$

Está en saturación.

$$I_B = 0.107 mA$$

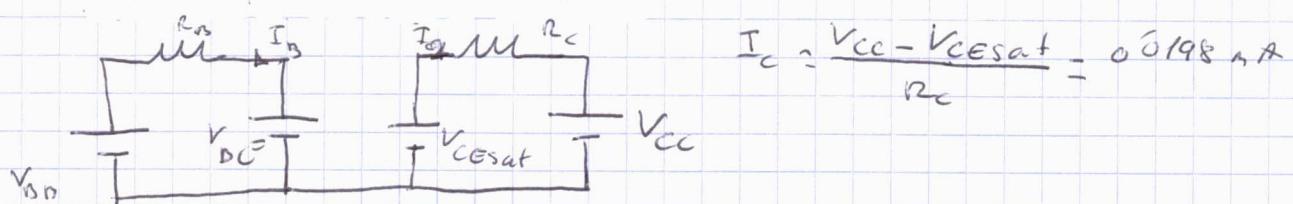

2.

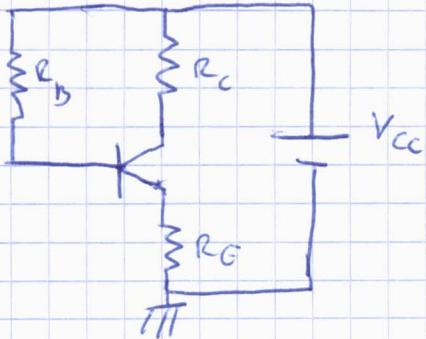

$$\begin{aligned}
 R_C &= 1000\Omega; \quad V_{CC} = 20V; \\
 R_E &= 100\Omega; \quad \beta = 100; \\
 R_B &= 180k\Omega; \quad V_{BE} = 0.7V; \\
 V_{CEsat} &= 0.2V
 \end{aligned}$$

$$\rightarrow I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta+1)R_E} = \frac{20 - 0.7}{180k + (100+1)180k} = \frac{19.3}{180k + 101 \cdot 180k} = 1.05 \cdot 10^{-6} A$$

$$\rightarrow I_C = I_B \cdot \beta = 1.05 \cdot 10^{-4} A = 0.105mA$$

$$\rightarrow V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + \left(\frac{\beta+1}{\beta}\right) R_E) =$$


$$\beta = 300$$

$$I_B = 0.697A$$

$$I_C = 17.991A$$

$$V_{CE} = 0.2V$$


3.

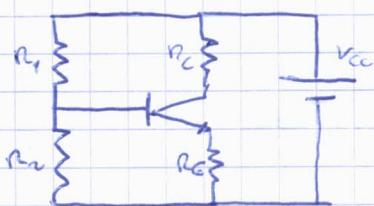

$$\begin{aligned}
 R_C &= 1000\Omega; \quad V_{CE} = 20V \\
 R_E &= 100\Omega; \quad \beta = 100 \\
 R_1 &= 18k\Omega; \quad V_{BE} = 0.7V \\
 R_2 &= 18k\Omega; \quad V_{CEsat} = 0.2V
 \end{aligned}$$

$$R_B = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 1636.36\Omega$$
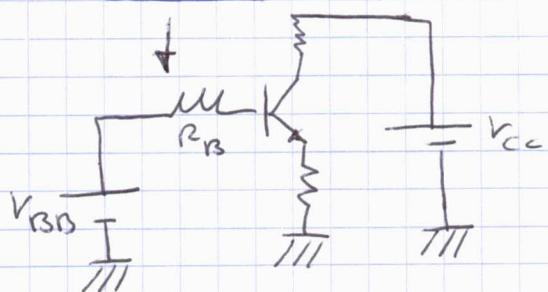
$$V_{th} = V_{BB} = \frac{V_{CC} R_2}{R_1 + R_2} = 1.8V$$




$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B + (\beta+1)R_E} = 9.37 \cdot 10^{-5} A = 0.00937mA$$


$$I_C = \beta I_B = 9.37 \cdot 10^{-3} A = 0.00937A$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + \left(\frac{\beta+1}{\beta}\right) R_E) =$$

- Análisis por recta de carga.

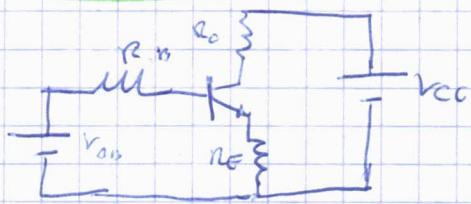


- analizamos el circuito base:

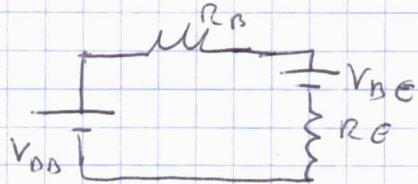

$$V_{BB} = I_B R_B + V_{BE} + I_E R_E ;$$

$$I_E = (\beta + 1) I_B$$

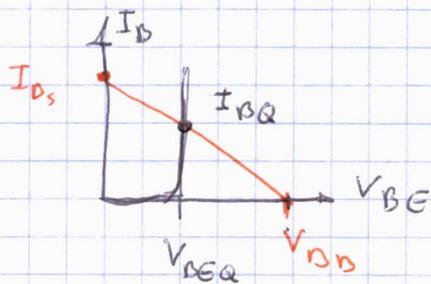


$$V_{BB} = V_{BE} + I_B (R_B + (\beta + 1) R_E)$$

$$I_B = 0 ; \quad V_{BB} = V_{BE}$$


$$V_{BE} = 0 ; \quad V_{BB} = I_B (R_B + (1 + \beta) R_E) ;$$

$$I_{B_s} = \frac{V_{BB}}{R_B + (1 + \beta) R_E}$$

- analizamos circuito colector-emisor.

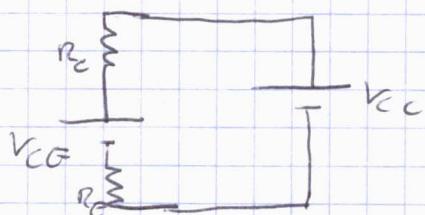

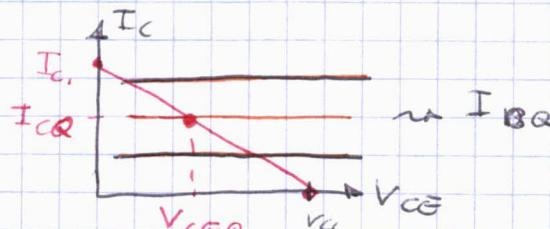
$$V_{CC} = I_C R_C + V_{CE} + I_E R_E \approx V_{CC} + I_C (R_C + R_E)$$



$$I_C = 0 ; \quad V_{CC} = V_{CE}$$


$$V_{CE} = 0 ; \quad I_{C_s} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$

- Diseño de circuitos

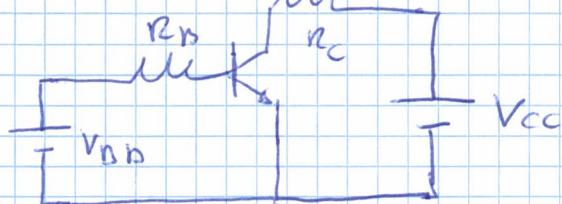

$$V_{CC} = I_C R_C + V_{CE} ; R_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{I_C}$$
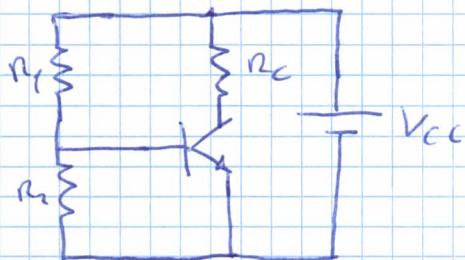
$$V_{BB} = I_D R_{BS} + V_{BE} ; R_{BS} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{I_D}$$



$$R_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{I_C} ; I_D = \frac{I_C}{\beta}$$


- Elección del factor n:

$$20 \geq n \geq 5 \text{ (típico } 10)$$

$$V_{R_2} = V_B = V_{BE}$$

$$I_{R_2} = n I_B \quad \left\{ \begin{array}{l} R_2 = \frac{V_{BE}}{I_{R_2}} \\ V_{R_2} = R_2 I_{R_2} \end{array} \right.$$
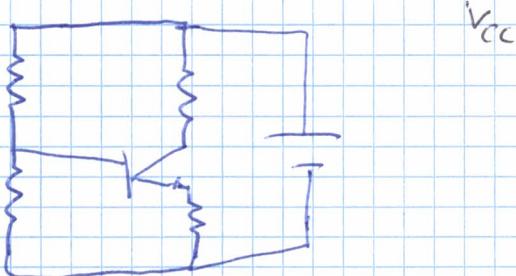
$$R_1 = \frac{V_{R_1}}{I_{R_1}} = \frac{V_{CC}}{I_{R_1}} \dots$$




Ejercicio: Diseñar el circuito de polarización con las resistencias.

$$I_C = 1 \text{ mA} ; V_{CE} \approx V_{CC}/2 ; V_{BE} = 0.6 \text{ V} ; \beta = 100$$

Criterios:

$$R_C = 10 \cdot R_E$$

$$I_2 = 10 I_B$$

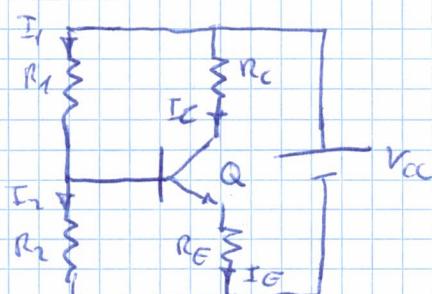

$$V_{CC} = I_C R_C + I_G R_E + V_{CE}$$

$$I_E = \frac{\beta + 1}{\beta} I_C \quad \left\{ \begin{array}{l} V_{CC} = V_{CE} + I_C \left(R_C + \frac{\beta + 1}{\beta} R_E \right) \\ R_E = \frac{R_C}{10} \end{array} \right. \rightarrow$$

$$V_{CE} = V_{CC} + R_C I_C \left(1 + \frac{\beta+1}{\beta \cdot 10} \right)$$

$$R_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{I_C \left(1 + \frac{\beta+1}{\beta \cdot 10} \right)} = 5'449 \text{ k}\Omega // ; R_E = \frac{R_C}{10} = 0'5450 \text{ k}\Omega //$$

$$V_B = V_E + V_{DG} = I_E R_E + 0'6 = \frac{\beta+1}{\beta} I_C R_E + 0'6 = \left(\frac{101}{10} \cdot 10^{-3} \cdot 545 \right) + 0'6 = 1'25 \text{ V}$$

$$V_B = I_T R_2 = 10 I_B R_2 ; R_2 = \frac{V_B}{10 I_0} = \frac{1'25}{10 \cdot 10^{-3}} = 11'50 \text{ k}\Omega //$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{1'0}{100}$$

$$\frac{V_{CC} - V_B}{10 I_B} = R_1 = \frac{12 - 1'25}{10 \cdot 10^{-3}} = 98'63 \text{ k}\Omega //$$

- Transistor como amplificador.

1. $V_g(t) = 0'4 \text{ sen } \omega t$: En ese momento está en corte porque no le llega tensión suficiente.

2. $V_g(t) = 0'4 \text{ sen } \omega t$

$$V_{DD} = 12 \text{ V}$$

$$V_{DD} + V_g(t) = I_D R_h + V_{BE}$$

$$\frac{V_{DD} + V_g(t) - V_{BE}}{n_B} = I_B$$


$$I_B = \frac{1'6 + 0'4 \text{ sen } \omega t - 0'6}{40} = \frac{1 + 0'4 \text{ sen } \omega t}{40} \text{ mA //}$$

$$I_C = \beta I_B = 2'5 + \text{sen } \omega t \text{ mA //}$$

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C = 5 - 2 \text{ sen } \omega t \text{ V //}$$

La señal de 0'4 Vp se convierte en una de 2 Vp invertida.

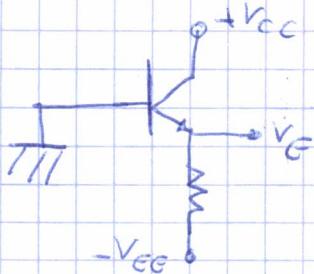Ejercicio 7: Circuito de polarización con FA simétrica.



$$V_{BE} = 0.7V; \beta = 150; V_{CC} = 5V; -V_{CE} = -5V; R_E = 3k\Omega$$

$$V_B = 0; V_E = 0.7V$$


$$I_E = \frac{V_{EG} + V_E}{R_E} = \frac{+5 + 0.7}{3k\Omega} = \frac{+5.7}{3k\Omega} = +1.9mA$$

~~MAPA~~

$$I_D = \frac{V_{GG} - V_{DE}}{(\beta + 1) R_E} = \frac{5 - 0.7}{150 \cdot 3k\Omega} = 7.3\mu A$$

$$I_C = 1.9mA$$

Ejercicio 8:

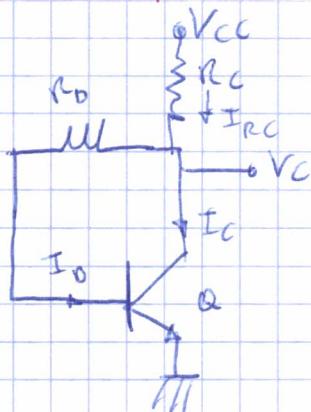

$$R_C = 6k8\Omega; R_B = 100k$$

$$\beta = 150; |V_{BE}| = 0.7V$$

$$V_{CC} = 15V$$

$$I_B + I_C = I_{RC}$$

$$I_B + \beta I_B = I_{RC}; I_{RC} = I_B(1 + \beta)$$

$$V_G = 0V; V_B = 0.7V$$

$$V_{CC} = I_{RC} R_C + I_B R_B + V_{BE}$$

$$15 - 0.7 = I_B(1 + \beta) R_C + I_B R_B$$


$$14.3 = 150 \cdot 6.8 I_B + 100 I_B$$

$$I_B = 12.69\mu A //$$

$$I_C = \beta I_B = 150 \cdot 12.69 = \dots \mu A$$

$$V_C = V_{CC} - I_{RC} R_C = 15 - [12.69 + 150 \cdot 12.69] 6.8 = 1.97V //$$

Ejercicio 9:

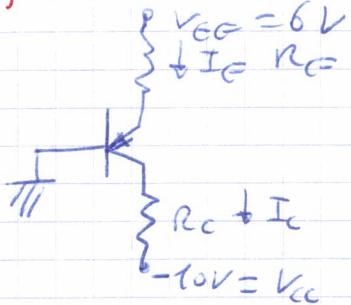

$$R_E = 6.8 \text{ k}\Omega \quad -V_{CE} = -10 \text{ V}$$

$$R_C = 4.7 \text{ k}\Omega \quad V_{EG} = 6 \text{ V}$$

$$\rho = 500$$

$$V_{EB} = 0.8 \text{ V}$$

$$V_{EE} = I_E R_E + V_{EO}$$


$$I_E = \frac{V_{EG} - V_{ED}}{R_E} = \frac{6 - 0.8}{6.8} = \frac{5.2}{6.8} = 0.794 \text{ mA} //$$

$$I_E = \frac{\rho + 1}{\rho} I_C; \quad I_C = \frac{I_E \rho}{\rho + 1} = \frac{500 \cdot 0.794}{501} = 0.7925 \text{ mA} //$$

$$V_C = -V_{CC} + I_C R_C = -10 + 0.7925 \cdot 4.7 = -6.275 \text{ V} //$$

$$V_{CG} = V_C - V_G = -6.275 \text{ V} //$$

Ejercicio 6:

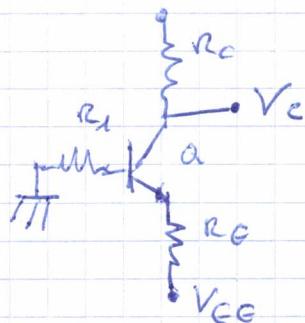

$$I_C = \beta I_B$$

$$1.5 \text{ mA} //$$

$$I_E = (\rho + 1) I_B = 1.515 \text{ mA} //$$

$$0 = I_B R_I + V_{DG} + I_B (1 + \beta) + R_E + V_{GC} =$$

$$-V_{EG} - V_{BG} = I_B (R_I + (\rho + 1) R_E); \quad I_B = \frac{-V_{EG} - V_{BG}}{R_I + (\beta + 1) R_E}$$

$$-13.5 \text{ V} //$$

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C$$



$$V_G = V_{EG} + I_E R_E$$

$$\left. \begin{aligned} V_{CG} &= V_C - V_G > V_{CG\text{sat}} = 14.985 \text{ V} \end{aligned} \right. //$$

$$-14.985 \text{ V} //$$

Ejercicio 10: Circuito de polarización con cuatro resistencias

es transistor BJT pnp.

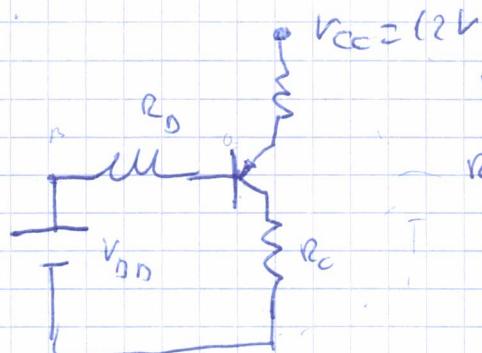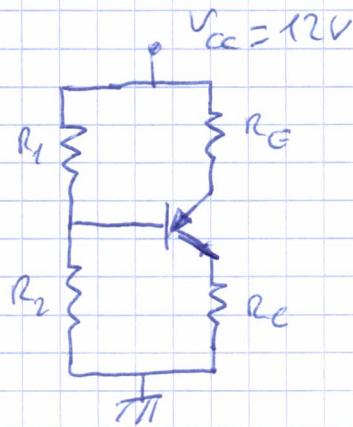


$$|V_{ce}| = 0.6V, \beta = 100$$

$$R_E = 22k\Omega; R_C = 6.8k\Omega$$

$$R_B = 1k\Omega; R_E = 1.6k\Omega$$

$i_1 = 1.89mA$
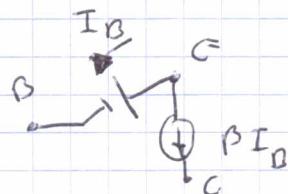
$$I_E = \frac{V_{cc}}{R_1 + R_2} ; V_{BD} = I_E R_2 = V_{cc} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 9.06V$$



$$R_{GE} = \frac{R_E R_B}{R_1 + R_2} = 16.67k$$

$$I_E = (\beta + \epsilon) I_B$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$V_{cc} = I_E R_G + V_{GE} + I_B R_B + V_{BE}$$

$$V_{cc} - V_{GE} - V_{BE} = I_B (R_B + (1 + \beta) R_E)$$

$$I_B = \frac{V_{cc} - V_{GE} - V_{BE}}{R_B + (1 + \beta) R_E} = \frac{12 - 0.6 - 9.06}{16.67 + (100) 1.6} = 14.89mA$$

$$I_E = (\beta + 1) I_B = 200mA$$

$$V_G = 9.99V = V_{cc} - I_E R_G$$

$$V_C = I_C R_C = 7.75V$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = -2.23V$$

